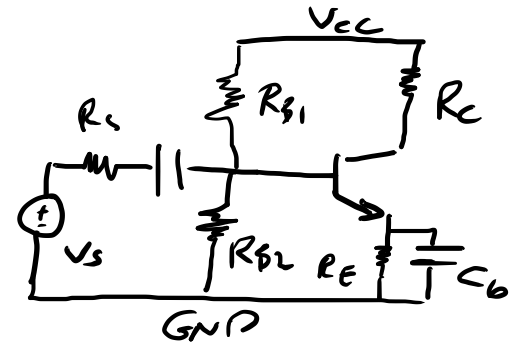



Esquema Incremental



$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} \Big|_{Z_L = \infty \text{ (no load)}}$$

$$Z_i = R_B \parallel r_{\pi}$$


$$Z_o = \frac{v_o}{i_o} \Big|_{v_s = 0 \text{ (no input signal)}} = r_o \parallel R_C$$

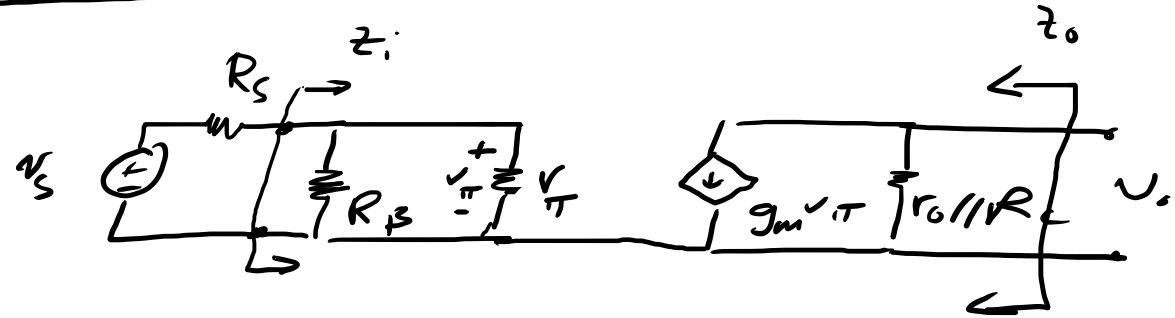

$$v_o = -g_m r_o \parallel R_C v_{\pi}$$

$$v_{\pi} = \frac{R_B \parallel r_{\pi}}{R_B \parallel r_{\pi} + R_s} v_s$$
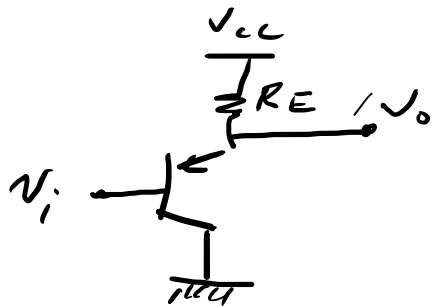
$$A_v = \frac{v_o}{v_s} = -g_m (r_o \parallel R_C) \frac{R_B \parallel r_{\pi}}{R_B \parallel r_{\pi} + R_s}$$




$$Z_i = \frac{v_i}{i_i} \Big|_{Z_L = \infty}$$

$$i_i = \frac{v_i - v_o}{r_{\pi}}$$

$$i_i = \frac{v_i}{r_{\pi}} \left(1 - \frac{g_{\pi} + g_m}{g_{\pi} + g_E + g_o + g_m} \right)$$

$$Z_o = \frac{v_o}{i_o} \Big|_{v_i = 0} = \frac{1}{g_m} \parallel r_o \parallel R_E \parallel r_{\pi}$$

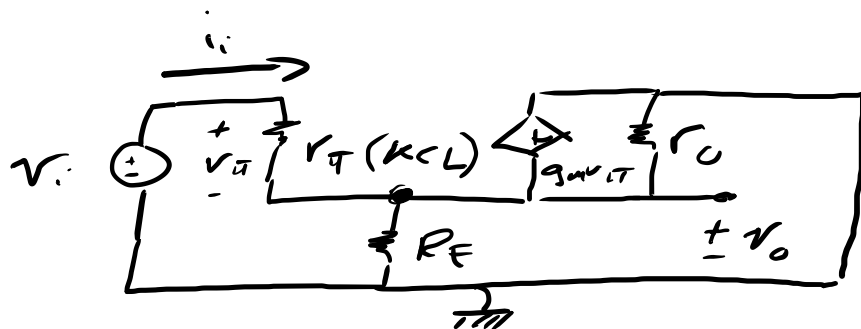

$$\frac{v_o - v_{\pi}}{r_{\pi}} + \frac{v_o}{R_E} - g_m v_{\pi} + \frac{v_o}{r_o} = 0$$


$$v_{\pi} = v_i - v_o$$

$$v_o \left(\frac{1}{r_{\pi}} + \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_o} + g_m \right) = v_i \left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m \right)$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_{\pi} + g_m}{g_{\pi} + g_E + g_o + g_m} \approx 1$$

CIRCUITO COMPLETO

O andar de saída depende de z_{o1} .

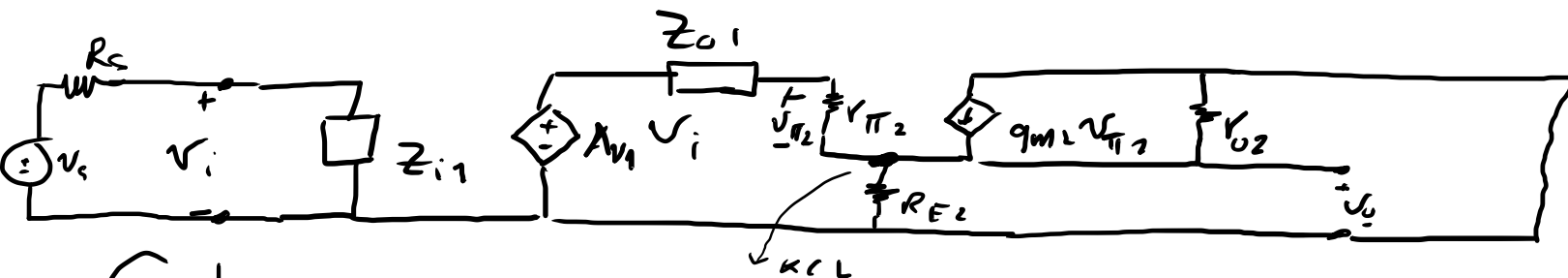

Ganho


$$\frac{v_o - A_1 v_i}{r_{\pi 2} + z_{o1}} + \frac{v_o}{R_{E2}} - g_{m2} v_{\pi 2} + \frac{v_o}{r_{o2}} = 0 \quad ; \quad v_{\pi 2} = v_{\pi 2} \frac{A_1 v_i - v_o}{z_{o1} + v_{\pi 2}}$$

$$v_o \left(\frac{1}{r_{\pi 2} + z_{o1}} + \frac{1}{R_{E2}} + \frac{1}{r_{o2}} + g_{m2} \frac{r_{\pi 2}}{r_{\pi 2} + z_{o1}} \right) = \left(\frac{1}{r_{\pi 2} + z_{o1}} + \frac{g_{m2} r_{\pi 2}}{r_{\pi 2} + z_{o1}} \right) A_1 v_i$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{\frac{1}{r_{\pi 2} + z_{o1}} + \frac{g_{m2} r_{\pi 2}}{r_{\pi 2} + z_{o1}}}{\frac{1}{r_{\pi 2} + z_{o1}} + \frac{1}{R_{E2}} + \frac{1}{r_{o2}} + \frac{g_{m2} r_{\pi 2}}{r_{\pi 2} + z_{o1}}} A_1$$

$$z_i = z_{i1}$$

Impedância de saída

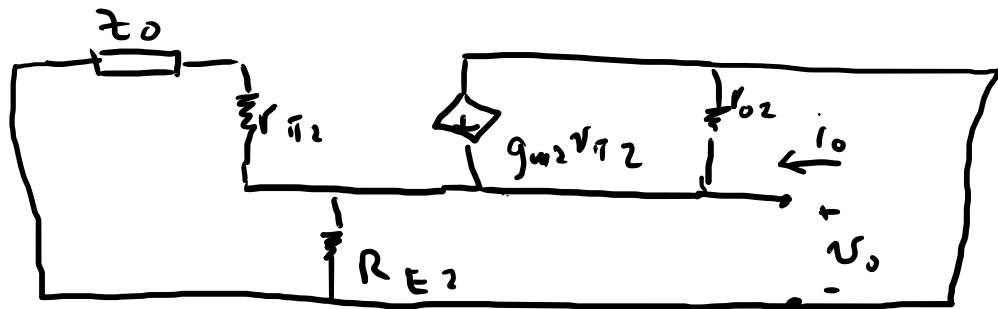

$$i_o = \frac{v_o}{r_{o2}} - g_{m2} v_{\pi 2} + \frac{v_o}{R_{E2}} + \frac{v_o}{r_{\pi 2} + z_{o1}} ; \quad v_{\pi 2} = -\frac{r_{\pi 2}}{r_{\pi 2} + z_{o1}} v_o$$

$$i_o = v_o \left(\frac{1}{r_{o2}} + g_{m2} \frac{r_{\pi 2}}{r_{\pi 2} + z_{o1}} + \frac{1}{R_{E2}} + \frac{1}{r_{\pi 2} + z_{o1}} \right)$$

$$z_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{1}{g_{o2} + g_{m2} \frac{r_{\pi 2}}{r_{\pi 2} + z_{o1}} + g_{E2} + \frac{1}{r_{\pi 2} + z_{o1}}}$$